

Serial Peripheral Interface


(przykład uogólniony)

Brak standardu.


Inne stosowane nazwy: Synchronous Serial Port (SSP), 4-wire SSI (Synchronous Serial Interface, *Texas Instrument*), Microwire (*National Semiconductor*).


Poniżej opisano podstawowe cechy i przykładową implementację synchronicznego, szeregowego interfejsu z adresowaniem sprzętowym, przeznaczonego do komunikacji między układami scalonymi na płytkach drukowanych.

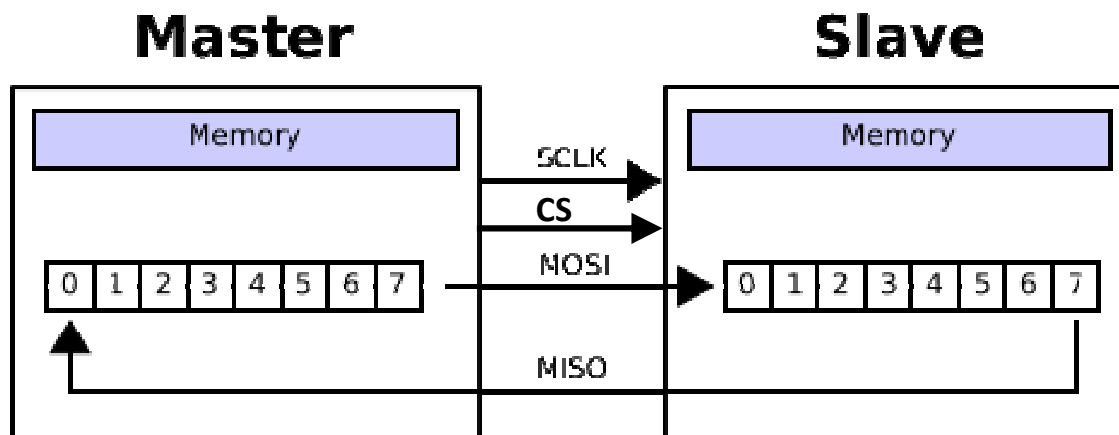Laboratorium Języków Opisu Sprzętu AGH WFIS




Sygnal	FPGA	Opis
SCLK	Serial Clock	Zegar; Na zboczu narastającym (lub opadającym) do układu Slave wpisywana jest zawartość linii danych MOSI, a na przeciwnym zboczach wysyłana na linię MISO jest zawartość rejestru wyjściowego układu Slave
SS	Slave Select	Wybór układu (chip select) aktywny stanem niskim.
MOSI	Master Output, Slave Input	Dane szeregowe; n bity muszą mieścić się pomiędzy zboczem opadającym, a narastającym sygnału SS zaczynając od najbardziej znaczącego.
MISO	Master Input, Slave Output	Dane szeregowe; n bitów, które wędrują od układu Slave do Układu Master.
Czasami także:		
CLR	Clear	Asynchroniczny reset.

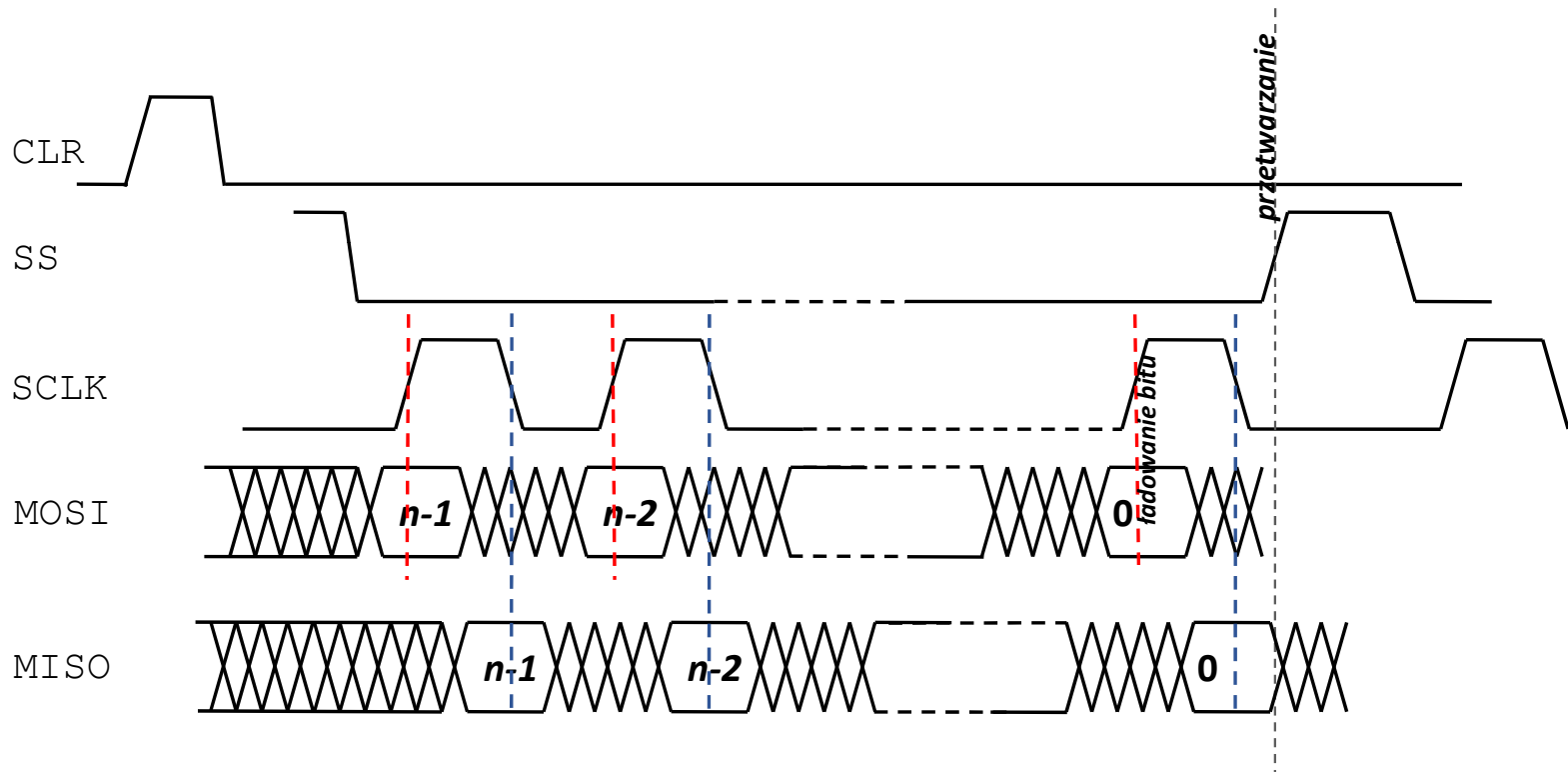

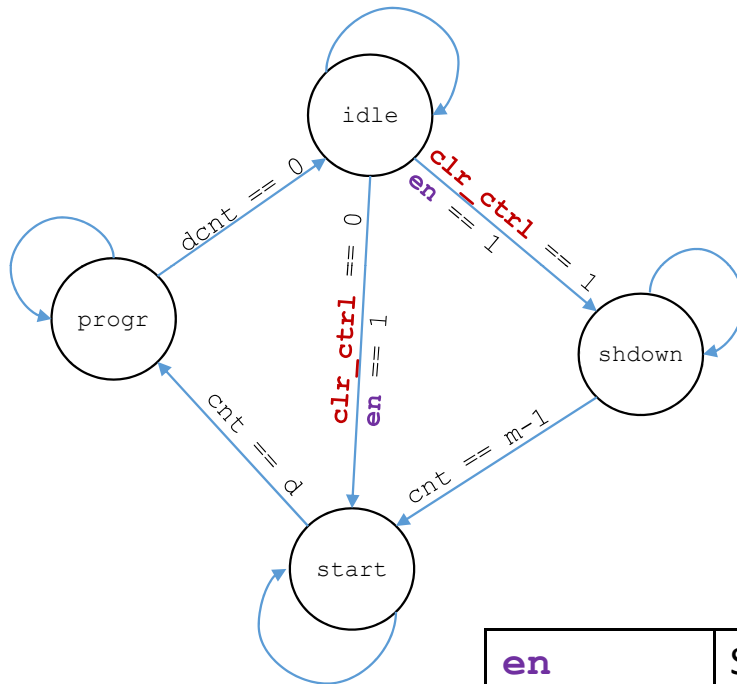

en	Sygnal zapisu danej do rejestru shr
clr_ctrl	Sygnal zezwolenia kasowania
cnt	Licznik czasu trwania stanów
dcnt	Licznik bitów

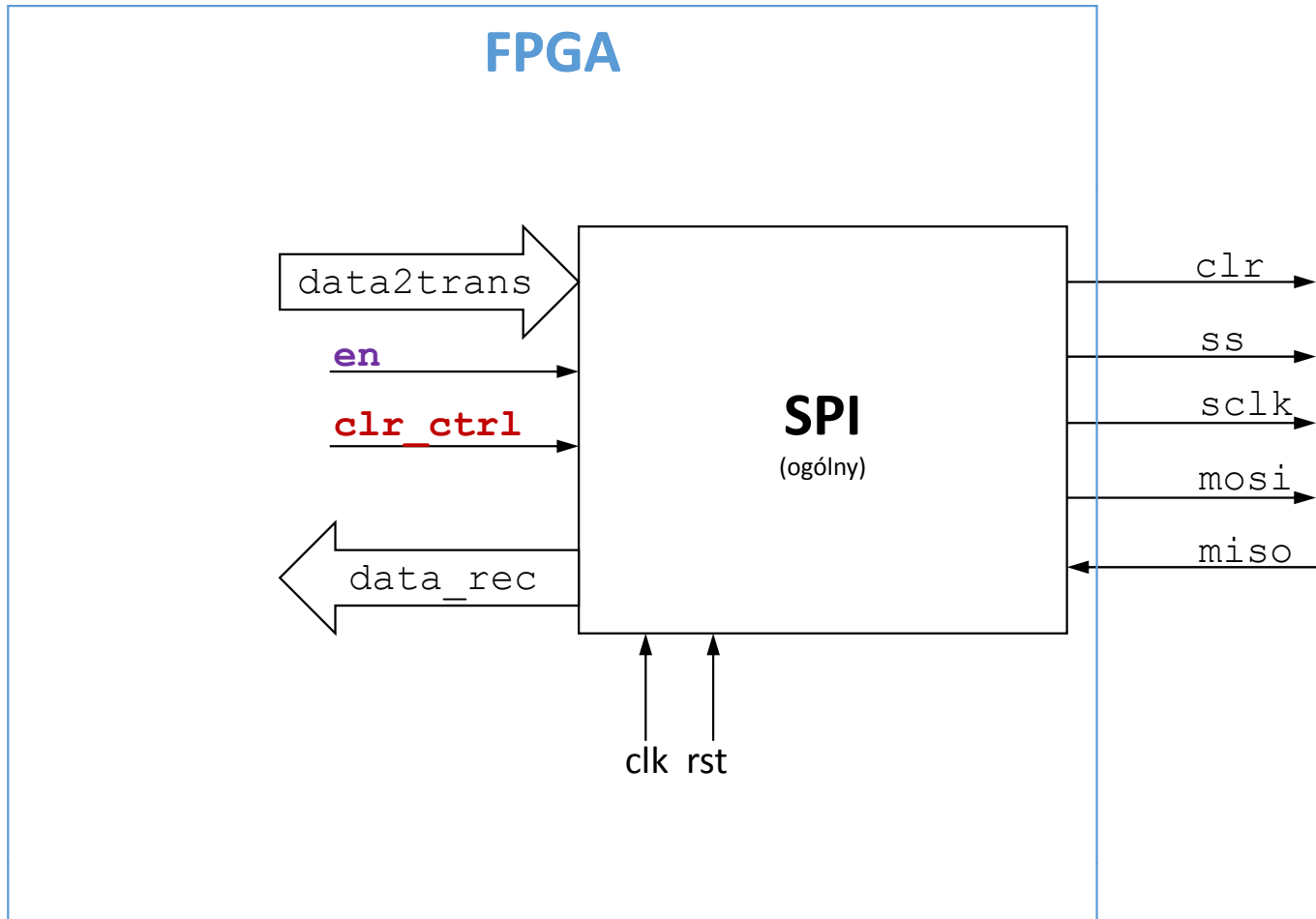

```

module spi #(parameter bits = 8) (input clk, rst, en, miso, clr_ctrl, input [bits-1:0] data2trans,
output clr, ss, sclk, mosi, output reg [bits-1:0] data_rec);

`include "func.v" //funkcja logarytmująca
//Parametry czasu trwania:
//m - czas jednego bitu (w połowie zbocze opadające sclk)
//d - opóźnienia na początku
//Parametry obliczane:
//bm - rozmiar licznika czasu
//bdcnt - rozmiar licznika bitów
localparam m = 5, d = 2, bm = clogb2(m), bdcnt = clogb2(bits);

//kodowanie stanów
localparam idle = 2'b00, shdown = 2'b01, progr = 2'b10, start = 2'b11;

/*fsm_encoding = "user"*/
reg [1:0] st, nst;

reg [bits-1:0] shr; //rejestr przesuwny
reg [bm-1:0] cnt; //licznik czasu trwania stanów
reg [bdcnt:0] dcnt; //licznik bitów transmitowanych
reg tmp, tm, cnten;

//rejestr stanu
//logika automatu
//licznik czasu trwania stanów i poziomów zegara transmisji
//logika sygnałów wyjściowych
//generator zezwolenie dla rejestru przesunego
//licznik bitów
//rejestr przesuwny
//generator zezwolenia zapisu na wyjście
//rejestr wyjściowy

endmodule

```

```

//rejestr stanu
always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst)
        st <= idle;
    else
        st <= nst;

//logika automatu
always @* begin
    nst = idle;
    cnten = 1'b1;
    case(st)
        idle: begin
            cnten = 1'b0;
            nst = en? (clr_ctrl?shdown:start):idle;
        end
        shdown: nst = (cnt == m-1)?start:shdown;
        start: nst = (cnt == d)?progr:start;
        progr: nst = (dcnt == {(bdcnt+1){1'd0}})?idle:progr;
    endcase
end

```

```
//licznik czasu trwania stanów
//i poziomów zegara transmisji
always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst)
        cnt <= {bm{1'b0}};
    else if(cnten)
        if(cnt == m | dcnt == {(bdcnt+1){1'd0}}) cnt <= {bm{1'b0}};
        else cnt <= cnt + 1'b1;
```

```
//logika sygnałów wyjściowych
assign clr = (st == shdown)?1'b1:1'b0;
assign ss = ((st == start) | (st == progr))?1'b0:1'b1;
assign sclk = ((st == progr) & (cnt < (m/2 + 1)))?1'b1:1'b0;
```



```

//generator zezwolenie dla rejestru przesunwego
always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst)
        tmp <= 1'b0;
    else
        tmp <= sclk;
assign spi_en = ~sclk & tmp;

//licznik bitów
always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst)
        dcnt <= bits;
    else if(spi_en)
        dcnt <= dcnt - 1'b1;
    else
        if(en & dcnt == {(bdcnt+1){1'd0}}) dcnt <= bits;

```

```


//rejestr przesunwy
assign mosi = shr[bits-1];
always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst)
        shr <= {bits{1'b0}};
    else if(en)
        shr <= data2trans;
    else if(spi_en)
        shr <= {shr[bits-2:0],miso};

```

```
//generator zezwolenia zapisu na wyjście
always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst)
        tm <= 1'b0;
    else
        tm <= ss;
assign en_out = ss & ~tm;

//rejestr wyjściowy
always @(posedge clk, posedge rst)
    if(rst)
        data_rec <= {bits{1'b0}};
    else if(en_out)
        data_rec <= shr;
```

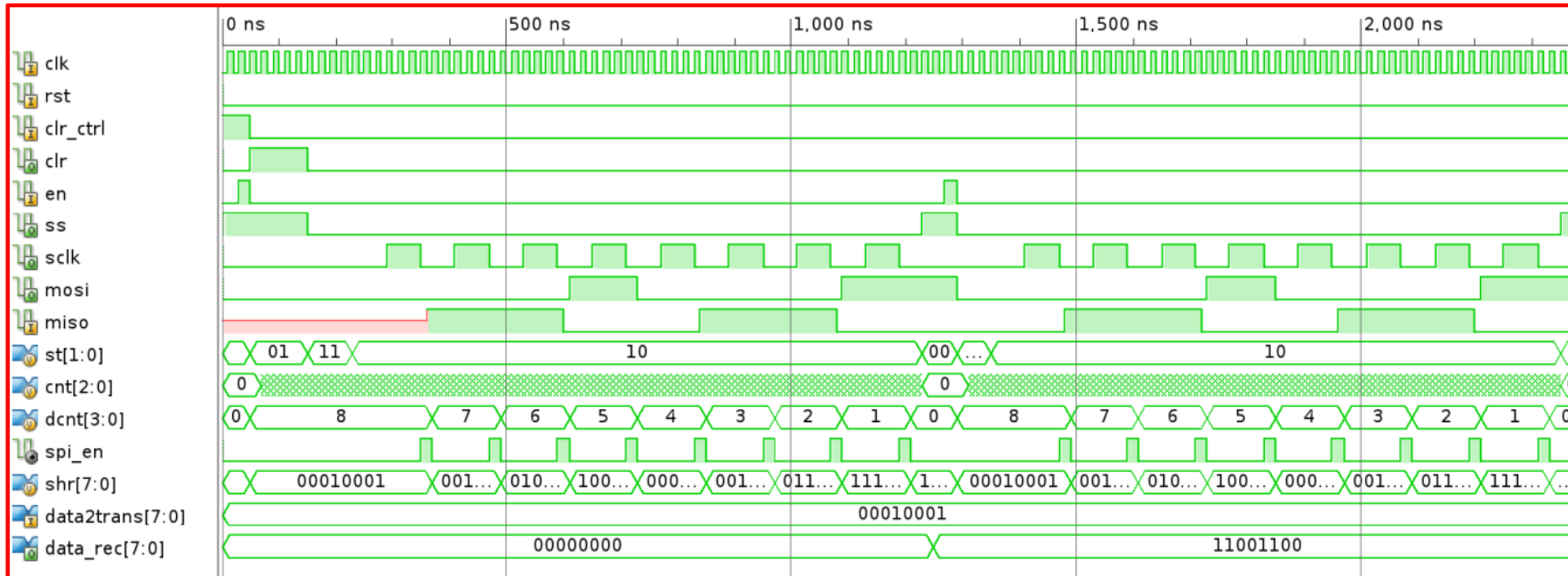
Symulacja przykładu z dwiema transakcjami



Dane do testowania:

Dane wysłane przez Master: 00010001

Dane przyjęte przez Master : 11001100