

Języki Opisu Sprzętu

Prowadzący: dr inż. Andrzej Skoczeń

Dodatek 1

2014


Październik 2014

- ❑ **Próbkowanie i kwantowanie**
- ❑ **Podstawy techniki cyfrowej: algebra Boole'a, postać SOP i POS funkcji logicznej**
- ❑ **Minimalizacja funkcji logicznych**
- ❑ **Rozwinięcie Shannona**
- ❑ **System funkcjonalnie pełny**
- ❑ **Sekwencjonowanie układów**
- ❑ **Układ synchroniczny**

<http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/~skoczen/hdl>


Urządzenie elektroniczne

Świat zewnętrzny

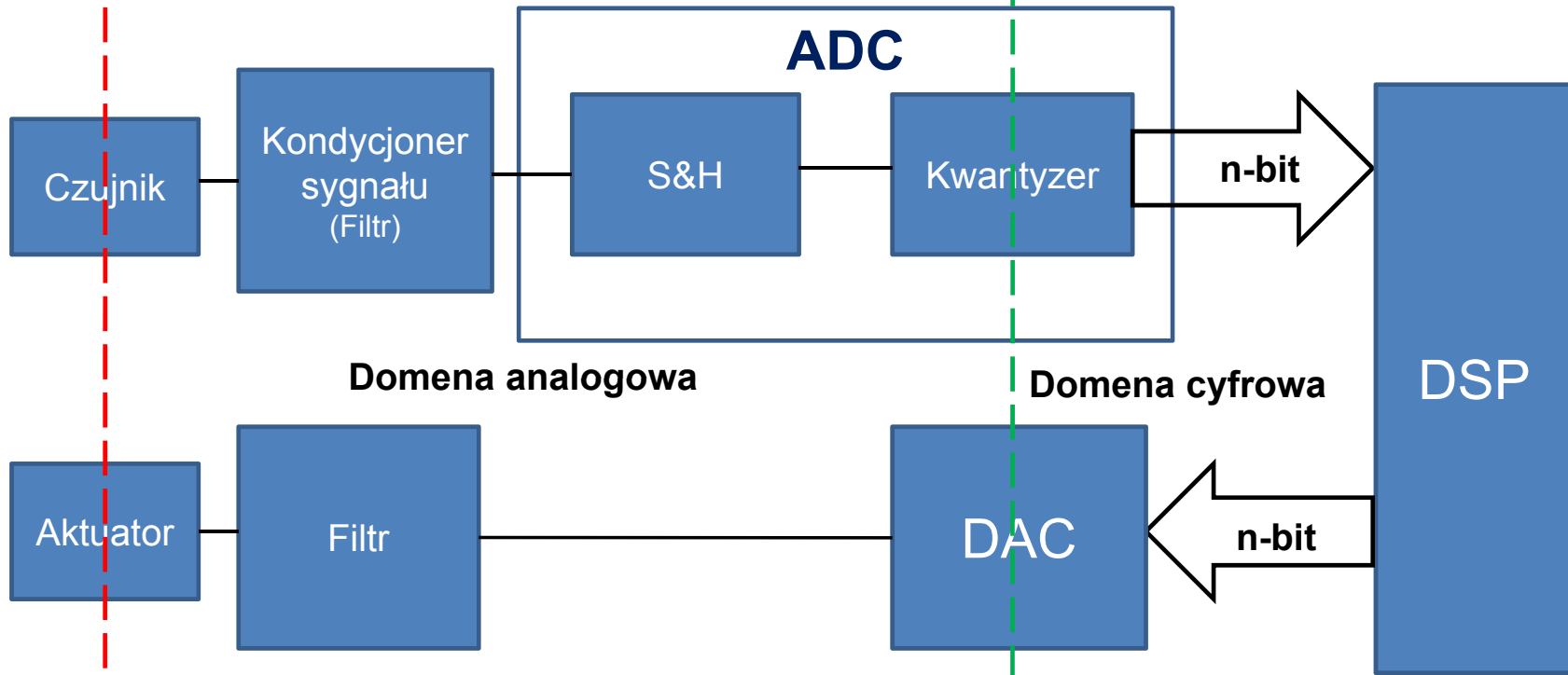


S&H	Sample and Hold	Układ próbkujaco-pamiętający
ADC	Analog Digital Converter	Przetwornik analogowo-cyfrowy
DAC	Digital Analog Converter	Przetwornik cyfrowo-analogowy
DSP	Digital Signal Processing	Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Próbkowanie i Kwantowanie

 

Próbkowanie sygnału w czasie

Układ próbkująco-pamiętający

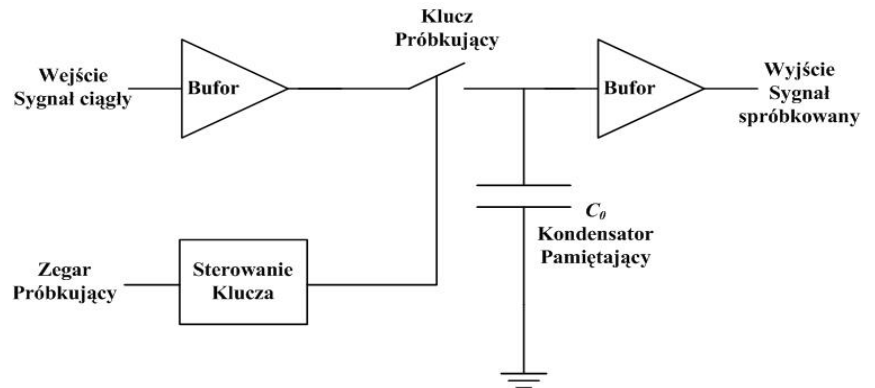

Przetworniki analogowo-cyfrowe ADC

Trzy metody przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy:

- ❑ Z całkowaniem
- ❑ Bezpośrednie
- ❑ Z kolejnym porównaniem

Przetworniki cyfrowo-analogowe DAC

Cztery rodzaje przetworników cyfrowo-analogowych DAC:

- ❑ Z napięciowymi źródłami odniesienia:
 - ❑ Z siecią rezystorów wagowych
 - ❑ Z drabinką rezystorów R-2R
- ❑ Z prądowymi źródłami odniesienia:
 - ❑ Z siecią rezystorów wagowych
 - ❑ Z drabinką rezystorów R-2R

Aksjomaty algebry Boole'a

- 1854 George Boole sformułował dwu-wartościowy system algebraiczny
- 1938 Claude Shannon zastosował system do Boole'a do opisu obwodów zbudowanych z przekaźników

$x = 0$ jeśli $x \neq 1$	Tylko dwie wartości	$x = 1$ jeśli $x \neq 0$
$x = 0 \rightarrow x' = 1$	Element odwrotny	$x = 1 \rightarrow x' = 0$
$0 \cdot 0 = 0$	Formalna definicja operacji koniunkcji i alternatywy	$1 + 1 = 1$
$1 \cdot 1 = 1$		$0 + 0 = 0$
$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$		$1 + 0 = 0 + 1 = 1$

Zasada dualności

W dowolnej tożsamości algebry Boole'a zastępując

- symbol + (OR) symbolem • (AND) i na odwrót oraz
 - zastępując jedynkę „1” zerem „0” i na odwrót
- otrzymamy również tożsamość.

$$f^D(x_1, x_2, \dots, x_n, +, \bullet, ') = f(x_1, x_2, \dots, x_n, \bullet, +, ')$$

Podstawowe własności algebry Boole'a

$x + 0 = x$	Element identycznościowy	$x \cdot 1 = x$
$x + 1 = 1$	Element zerowy	$x \cdot 0 = 0$
$x + x = x$	Idempotencja	$x \cdot x = x$
$x + x' = 1$	Komplementarność	$x \cdot x' = 0$
$x'' = x$	Inwolucja	
$x + y = y + x$	Przemienność	$x \cdot y = y \cdot x$
$x + (y + z) = (x + y) + z$	Łączność	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
$x \cdot (y + z) = xy + xz$	Rozdzielność	$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$
$x + xy = x$	Przekrywanie	$x \cdot (x + y) = x$
$xy + xy' = x$	Kombinacja	$(x+y) \cdot (x+y') = x$
$xy + x'z + yz = xy + x'z$	Zgoda	$(x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z) = (x+y) \cdot (x'+z)$

Czynnik yz jest czynnikiem zgody między czynnikami xy i $x'z$.

Jeśli $yz=1$ to albo xy albo $x'z$ musi także być 1 ponieważ y i z są równe 1, a albo x albo x' jest równe 1.

Tak więc czynnik yz jest nadmiarowy i może być opuszczony.

Prawa de Morgana

$$\overline{\sum_i x_i} = \prod_i \overline{x_i}$$
$$\overline{\prod_i x_i} = \sum_i \overline{x_i}$$

Uogólnione prawo de Morgana:

$$\overline{f(x_1, x_2, \dots, x_n, +, \bullet)} = f(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_n}, \bullet, +)$$

Uogólnione prawo de Morgana zapisane za pomocą zasady dualności:

$$\overline{f(x_1, x_2, \dots, x_n)} = f^D(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_n})$$

Funkcja logiczna

Funkcja logiczna o n wejściach (argumentach) i m wyjściach (wartościach) jest to odwzorowanie dwóch przestrzeni logicznych:

$$f : \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}^m \quad \text{gdzie } \mathbf{B} = \{0, 1\}$$

Jeżeli $m=1$ to funkcja logiczna jest skalarna.

Funkcja logiczna może mieć nieokreśloności tzn. nigdy nie występujące kombinacje zmiennych wejściowych, dla których wyjście nie ma określonej wartości.

Funkcję logiczną nie wszędzie określoną zapisujemy więc:

$$f : \mathbf{B}^n \rightarrow \{0, 1, -\}^m \quad \text{gdzie } - \text{ to warunek zaniedbywalny}$$

Dla każdego wyjścia podzbiory stanów wejść, dla których wyjście ma 0, 1, - nazywa się zbiorami wyłączenia, włączenia i nieokreśloności.

Funkcja logiczna

	x	y	z	F(x,y,z)
0	0	0	0	1
1	0	0	1	X
2	0	1	0	0
3	0	1	1	X
4	1	0	0	1
5	1	0	1	X
6	1	1	0	1
7	1	1	1	X

$$F(x, y, z) = \sum (0,4,6) + \sum n(1,3,5,7)$$

Funkcja logiczna - SOP

Funkcja logiczna (boolowska) jest to wyrażenie algebraiczne utworzone ze zmiennych dwójkowych, symboli operacji logicznych, nawiasów i znaku równości.

Dowolną funkcję logiczną n zmiennych można jednoznacznie przedstawić w postaci sumy iloczynów pełnych (kanoniczna postać sumy, SOP – Sum Of Products):

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i m_i \quad \alpha_i = f(i)$$

gdzie $f(i)$ oznacza wartość funkcji $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dla i -tej kombinacji zmiennych.

Iloczynem pełnym n zmiennych nazywamy taki iloczyn tych zmiennych (bezpośrednich lub zanegowanych), w którym każda zmienna występuje dokładnie jeden raz.

Tabela przedstawia iloczyny pełne dla $n=3$.

Przyjęto konwencję, w której bezpośredniej zmiennej odpowiada wartość 1 a zmiennej zanegowanej wartość 0 .

x y z	Iloczyny pełne	m_i
0 0 0	$x'y'z'$	m_0
0 0 1	$x'y'z$	m_1
0 1 0	$x'yz'$	m_2
0 1 1	$x'yz$	m_3
1 0 0	$xy'z'$	m_4
1 0 1	$xy'z$	m_5
1 1 0	xyz'	m_6
1 1 1	xyz	m_7

Przykład - SOP

<i>i</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	$f(x, y, z) = x + yz'$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$f(x, y, z) = \sum_{i=0}^7 \alpha_i m_i =$$
$$0 \cdot m_0 + 0 \cdot m_1 + 1 \cdot m_2 + 0 \cdot m_3 +$$
$$+ 1 \cdot m_4 + 1 \cdot m_5 + 1 \cdot m_6 + 1 \cdot m_7$$

$$f(x, y, z) = m_2 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 =$$
$$x' yz' + xy' z' + xy' z + xyz' + xyz$$

$$f(x, y, z) = \sum (2,4,5,6,7)$$

Iloczyny pełne, dla których funkcja przyjmuje wartość 1 nazywamy **minitermami**.


Funkcję logiczną można interpretować jak zbiór jej minitermów.

Działania na funkcjach logicznych można interpretować jako działania na zbiorach minitermów.

Przykład - SOP

W przestrzeni \mathbf{B}^3 funkcję logiczną trzech zmiennych możemy przedstawić w postaci kostki logicznej:

$$f(x, y, z) = \sum (2, 4, 5, 6, 7)$$

 

Funkcja logiczna - POS

Dualnie udowodnić można twierdzenie:

Dowolną funkcję logiczną n zmiennych można jednoznacznie przedstawić w postaci iloczynu sum pełnych (kanoniczna postać iloczynu, POS –Product Of Sums):

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=0}^{2^n-1} (\alpha_i + M_i) \quad \alpha_i = f(i)$$

gdzie $f(i)$ oznacza wartość funkcji $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dla i -tej kombinacji zmiennych.

Sumą pełną n zmiennych nazywamy taką sumę tych zmiennych (bezpośrednich lub zanegowanych), w którym każda zmienna występuje dokładnie jeden raz.

Tabela przedstawia sumny pełne dla $n=3$. Przyjęto konwencję, w której bezpośredniej zmiennej odpowiada wartość 0 a zmiennej zanegowanej wartość 1 .

x y z	Sumy pełne	m_i
0 0 0	$x+y+z$	M_0
0 0 1	$x+y+z'$	M_1
0 1 0	$x+y'+z$	M_2
0 1 1	$x+y'+z'$	M_3
1 0 0	$x'+y+z$	M_4
1 0 1	$x'+y+z'$	M_5
1 1 0	$x'+y'+z$	M_6
1 1 1	$x'+y'+z'$	M_7

Przykład - POS

i	x	y	z	$f(x, y, z) = x + yz'$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$f(x, y, z) = \prod_{i=0}^7 (\alpha_i + M_i) =$$
$$(0 + M_0) \cdot (0 + M_1) \cdot (1 + M_2) \cdot (0 + M_3) \cdot$$
$$\cdot (1 + M_4) \cdot (1 + M_5) \cdot (1 + M_6) \cdot (1 + M_7)$$

$$f(x, y, z) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_3 =$$
$$= (x + y + z) \cdot (x + y + z') \cdot (x + y' + z')$$

$$f(x, y, z) = \prod (0,1,3)$$

Sumy pełne, dla których funkcja przyjmuje wartość 0 nazywamy **maxtermami**.

Funkcję logiczną można interpretować jako zbiór jej maxtermów.

Działania na funkcjach logicznych można interpretować jako działania na zbiorach maxtermów.

Przykład

i	x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$f(x, y, z) = \sum (2, 4, 5, 6, 7)$$

$$f(x, y, z) =$$

$$x'yz' + xy'z' + xy'z + xyz' + xyz$$

$$f(x, y, z) = x'yz' + xy'(z + z') + xy(z' + z) =$$

$$x'yz' + xy' + xy = x'yz' + x(y' + y) = x'yz' + x$$

Minimalizacja funkcji logicznych

Metody:

- przekształceń formalnych
- tablic Karnaugh'a
- Quine'a-McCluskeya

Przykład dla metody przekształceń formalnych

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x'yz + x'yz' + xz = \\ &= x'y(z + z') + xz = x'y \cdot 1 + xz = x'y + xz \end{aligned}$$

Przykład dla metody tablic Karnaugh (1)

$$f(x, y, z) = \sum (2,4,5,6,7) = \prod (0,1,3)$$

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Interpretując tablice w sensie SOP:

$$f(x, y, z) = x + yz'$$

$$f' = x'y' + x'z$$

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	1	1

Interpretując tablice w sensie POS:

$$f(x, y, z) = (y + x) \cdot (z' + x)$$

$$18 \quad f' = x' \cdot (y' + z)$$

Przykład dla metody tablic Karnaugh'a (2)

$$f(x, y, z) = \sum (0, 4, 6) + \sum n(1, 3, 5, 7)$$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	1	1 x	0 x	0
1	1	1 x	1 x	1

Interpretując tablice w sensie SOP:

$$f(x, y, z) = y' + x$$

$$f' = x' y$$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	1	1 x	0 x	0
1	1	1 x	1 x	1

Interpretując tablice w sensie POS:

$$f(x, y, z) = y' + x$$

$$f' = x' \cdot y$$

Przykład dla metody Quine'a-McCluskeya

$$f(a,b,c,d) = \sum (5,7,8,9,10,11,13,15)$$

Metoda implikantów prostych

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	
0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	
4	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	1	Dwie „1”
6	0	1	1	0	0	
7	0	1	1	1	1	Trzy „1”
8	1	0	0	0	1	Jedna „1”
9	1	0	0	1	1	Dwie „1”
10	1	0	1	0	1	Dwie „1”
11	1	0	1	1	1	Trzy „1”
12	1	1	0	0	0	
13	1	1	0	1	1	Trzy „1”
14	1	1	1	0	0	
15	1	1	1	1	1	Cztery „1”

Tablica mintermów funkcji *f* uporządkowana według ilości jedynek:

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	
8	1	0	0	0	Jedna „1”
5	0	1	0	1	Dwie „1”
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	
7	0	1	1	1	Trzy „1”
11	1	0	1	1	
13	1	1	0	1	
15	1	1	1	1	Cztery „1”

Przykład dla metody Quine'a-McCluskeya

Każdą kombinację z jednej grupy porównujemy z kombinacjami grupy następnej szukając takie, które różnią się tylko jedną pozycją. Powstaje nowa tabela z znakiem „-” na pozycji rozbieżności:

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
8	1	0	0	0
5	0	1	0	1
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
7	0	1	1	1
11	1	0	1	1
13	1	1	0	1
15	1	1	1	1

<i>i,j</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
8,9	1	0	0	-
8,10	1	0	-	0
5,7	0	1	-	1
5,13	-	1	1	1
9,11	1	0	-	1
9,13	1	-	0	1
10,11	1	0	1	-
7,15	-	1	1	1
11,15	1	-	1	1
13,15	1	1	-	1

Przykład dla metody Quine'a-McCluskeya

Kolejny krok łączenia:

<i>i,j</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
8,9	1	0	0	-
8,10	1	0	-	0
5,7	0	1	-	1
5,13	-	1	1	1
9,11	1	0	-	1
9,13	1	-	0	1
10,11	1	0	1	-
7,15	-	1	1	1
11,15	1	-	1	1
13,15	1	1	-	1

<i>i,j</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
8,9,10,11	1	0	-	-
5,7,13,15	-	1	-	1
9,11,13,15	1	-	-	1

Kombinacje nie podlegające dalszemu łączeniu to implikanty proste.

	5	7	8	9	10	11	13	15	
8,9,10,11			•	•	•	•			<i>ab'</i>
5,7,13,15	•	•					•	•	<i>bd</i>
9,11,13,15				•		•	•	•	<i>ad</i>

Funkcja minimalna jest sumą minimalnej liczby wybranych implikantów prostych, ale taką która zawiera wszystkie iloczynny pełne funkcji wyjściowej.

$$f(a, b, c, d) = ab' + bd$$

Przykład dla metody Quine'a-McCluskeya

$$f(a,b,c,d) = \sum (0,1,4,6,8,12,14) + \sum n(5,10,13,15)$$

Tablica minitermów funkcji f przy założeniu, że wszystkie nieokreślone iloczyny pełne należą do minitermów. Uporządkowana według ilości jedynek:

i	a	b	c	d
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
4	0	1	0	0
8	1	0	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
10	1	0	1	0
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Pierwszy krok łączenia:

i	a	b	c	d
0,1	0	0	0	-
0,4	0	-	0	0
0,8	-	0	0	0
1,5	0	-	0	1
4,5	0	1	0	-
4,6	0	1	-	0
4,12	-	1	0	0
8,10	1	0	-	0
8,12	1	-	0	0
5,13	-	1	0	1
6,14	-	1	1	0
10,14	1	-	1	0
12,13	1	1	0	-
12,14	1	1	-	0
13,15	1	1	-	1
14,15	1	1	1	-

Przykład dla metody Quine'a-McCluskeya

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
0,1	0	0	0	-
0,4	0	-	0	0
0,8	-	0	0	0
1,5	0	-	0	1
4,5	0	1	0	-
4,6	0	1	-	0
4,12	-	1	0	0
8,10	1	0	-	0
8,12	1	-	0	0
5,13	-	1	0	1
6,14	-	1	1	0
10,14	1	-	1	0
12,13	1	1	0	-
12,14	1	1	-	0
13,15	1	1	-	1
14,15	1	1	1	-

Drugi krok łączenia:

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	Lista implikantów prostych
0,1,4,5	0	-	0	-	$\bar{a} \cdot \bar{c}$
0,8,4,12	-	-	0	0	$\bar{c} \cdot \bar{d}$
4,5,12,13	-	1	0	-	$b \cdot \bar{c}$
4,6,12,14	-	1	-	0	$b \cdot \bar{d}$
8,10,12,14	1	-	-	0	$a \cdot \bar{d}$
12,13,14,15	1	1	-	-	$a \cdot b$

Przykład dla metody Quine'a-McCluskeya

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
0,1,4,5	0	-	0	-
0,8,4,12	-	-	0	0
4,5,12,13	-	1	0	-
4,6,12,14	-	1	-	0
8,10,12,14	1	-	-	0
12,13,14,15	1	1	-	-

$$f(a,b,c,d) = \sum (0,1,4,6,8,12,14) + \sum n(5,10,13,15)$$

Są dwie możliwości:

$$f(a,b,c,d) = a'c' + bd' + ad'$$

$$f(a,b,c,d) = a'c' + bd' + c'd'$$

<i>i</i>	0	1	4	6	8	12	14	
0,1,4,5	•	•	•					<i>a'c'</i>
0,8,4,12	•		•		•	•		<i>c'd'</i>
4,5,12,13			•			•		<i>bc'</i>
4,6,12,14			•	•		•	•	<i>bd'</i>
8,10,12,14					•	•	•	<i>ad'</i>
12,13,14,15						•	•	<i>ab</i>

Implikant formuły logicznej

Formułę f nazywamy implikantem formuły F gdy:

$$(f \rightarrow F) = 1 \quad \text{albo} \quad \bar{f} + F = 1$$

Implikantami formuły kanonicznej SOP są wszystkie mintermy i ich połączenia.

Formułę f^* nazywamy implikantem prostym formuły F gdy f^* jest implikantem formuły F oraz nie istnieje formuła f^{**} taka, że

$$(f^* \rightarrow f^{**}) = 1 \quad \text{oraz} \quad (f^{**} \rightarrow F) = 1$$

Dla formuły: $xyz' + xyz + x'y'z'$

Implikantami są wszystkie trzy występujące w niej mintermy, a implikantami prostymi są: xy , $x'y'z'$.

Metoda Quine'a-McCluskeya

Wyznaczenie zbioru implikantów prostych:

- ❑ Wypisujemy mintermy funkcji czyli kombinacje zer i jedynek argumentów odpowiadające wszystkim iloczynom pełnym formuły, dla których wartość formuły jest 1 i indeksujemy je ich wartościami dziesiętnymi.
- ❑ Kombinacje te szeregujemy według ilości występujących w nich jedynek formując grupy z $n=0, 1, 2, \dots$ jedynek.
- ❑ Porównujemy każdą kombinację i -tej grupy z każdą kombinacją grupy $i+1$ poszukując takich par, które różnią się tylko jedną pozycją. Pary takie łączymy w jedną nową kombinację stawiając znak "–" na pozycji gdzie występuje rozbieżność.
- ❑ Kontynuujemy procedurę w kolejnych krokach zwiększając liczbę znaków "–" w kombinacjach.
- ❑ Procedurę kończymy gdy nie ma już możliwości dokonywania dalszych połączeń.
- ❑ Końcowy zestaw kombinacji uzupełniony o te kombinacje, które nie wzięły udziału w procedurze łączenia tworzy zbiór implikantów prostych.

Wyznaczenie minimalnego pokrycia:

- ❑ Tworzymy tabelę implikantów prostych: kolumny to mintermy, wiersze to implikanty proste. W każdym wierszu znaczymy te kolumny, których mintermy były wykorzystane w procedurze tworzącej ten implikant prosty.
- ❑ Na podstawie tej tabeli wybieramy minimalny zestaw implikantów prostych, który zapewnia pokrycie wszystkich kolumn tabeli.

Minimalizacja funkcji logicznych

Optymalizacja dwupoziomowa:

Metody dokładne:

- Quine'a-McCluskeya
- ESPRESSO-EXACT
- McBOOLE
- ESPRESSO-SIGNATURE

Metody heurystyczne:

- MINI
- RESTO
- ESPRESSO
- CAPPUCINO

Optymalizacja wielopoziomowa:

Metody dokładne:

Metody heurystyczne:

- MIS
- BOLD
- LLS
- SIS

Praktyczne znaczenie mają dziś metody wielopoziomowe, heurystyczne.

Rozwinięcie Shannona

Każdą funkcję logiczną n zmiennych można rozwinąć względem dowolnej zmiennej x_i w następujący sposób:

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_i \cdot f_{x_i} + \bar{x}_i \cdot f_{\bar{x}_i}$$

i dualnie

$$f(x_1, \dots, x_n) = (x_i + f_{x_i}) \cdot (\bar{x}_i + f_{\bar{x}_i})$$

gdzie współczynniki rozwinięcia zwane kofaktorami (dopełnieniami algebraicznymi) funkcji f , są funkcjami $n-1$ zmiennych powstałymi z funkcji f przez zastąpienie zmiennej x_i odpowiednio wartościami jeden „1” i zero „0”:

$$f_{x_i} = f(x_i = 1) \quad f_{\bar{x}_i} = f(x_i = 0)$$

Przykład:

$$f(a, x) = \bar{x}a + x$$

$$f_a = \bar{x} + x$$

$$f_{\bar{a}} = x$$

$$\begin{aligned} f(a, x) &= f_a a + f_{\bar{a}} \bar{a} = \\ &= (\bar{x} + x)a + x\bar{a} = \\ &= \bar{x}a + x(a + \bar{a}) = \bar{x}a + x \end{aligned}$$

Rozwijając funkcje rekurencyjnie dochodzimy do jej postaci SOP (lub dualnie POS).

System funkcjonalnie pełny

Systemem funkcjonalnie pełnym nazywamy system operatorów (binarnych i unitarnych) i stałych (0, 1) taki, że każda funkcja zmiennych x_1, \dots, x_n może być przedstawiona za pomocą formuły zbudowanej z tych zmiennych przy użyciu operatorów wchodzących do tego systemu.

Przykłady systemów funkcjonalnie pełnych:

- AND, NOT
- NAND
- NOR

Sekwencjonowanie układów


Trzy sposoby sekwencjonowania:

- Oparty ma przerzutnikach
- Dwu-fazowy, oparty na przeźroczystych zatrzaskach
- Oparty na zatrzaskach impulsowych

Wybór metody sekwencjonowania rzutuje na wszystkie fazy projektowania od zapisu, poprzez syntezę do weryfikacji. Zależy od rodzaju narzędzi (STA, ATG) i bibliotek (SCL) jakie mamy do dyspozycji.

STA	Static Timing Analysis
ATG	Automatic Test Generation
SCL	Standard Cell Libraries

Sekwencjonowanie układów

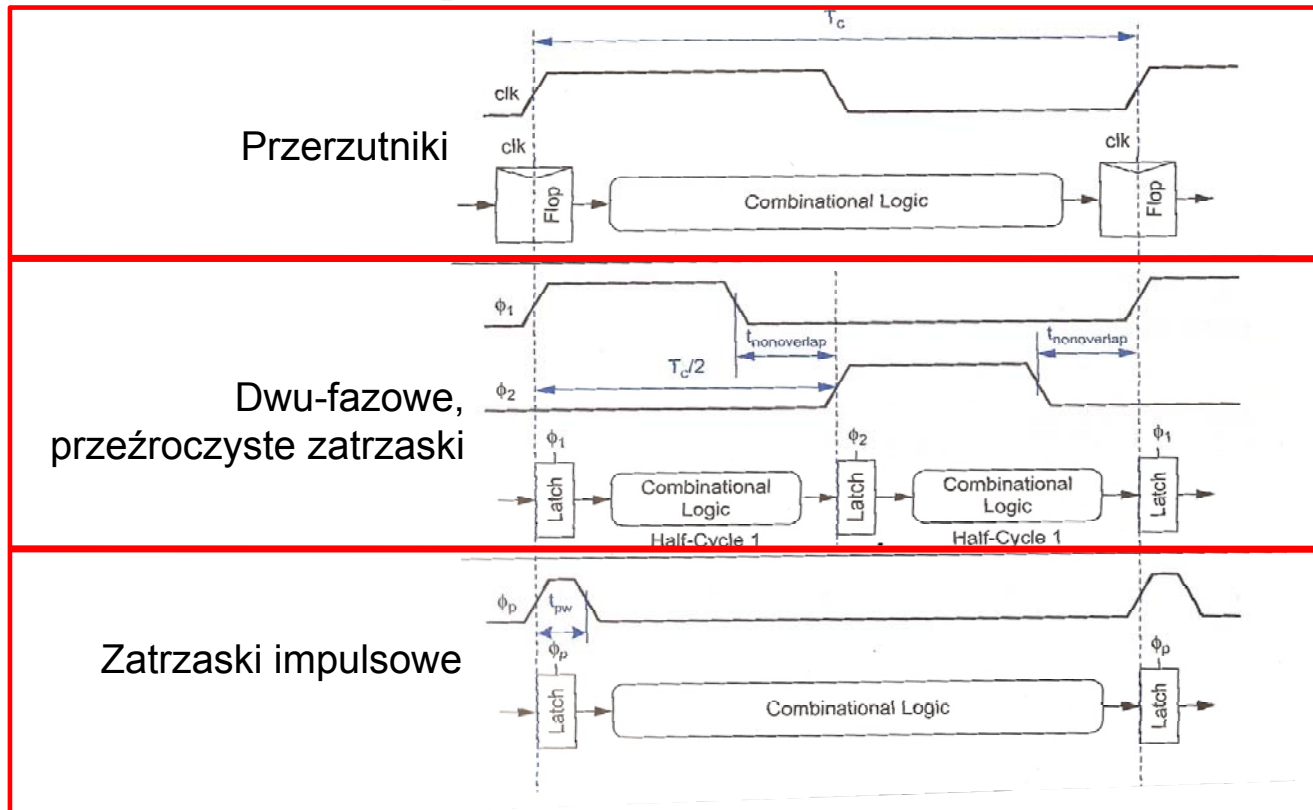

Układ synchroniczny


Układ synchroniczny charakteryzuje się:

- jednym sygnałem zegarowym (*master clock*) i
- jednym sygnałem ustawiania/kasowania (*master set/reset*),

które sterują wszystkimi elementami sekwencyjnymi w projekcie.

Za najbardziej bezpieczne podejście w dziedzinie zapewnienia właściwych relacji czasowych w układzie scalonym uważa się metodologię układu synchronicznego.

Układ synchroniczny – zależności czasowe

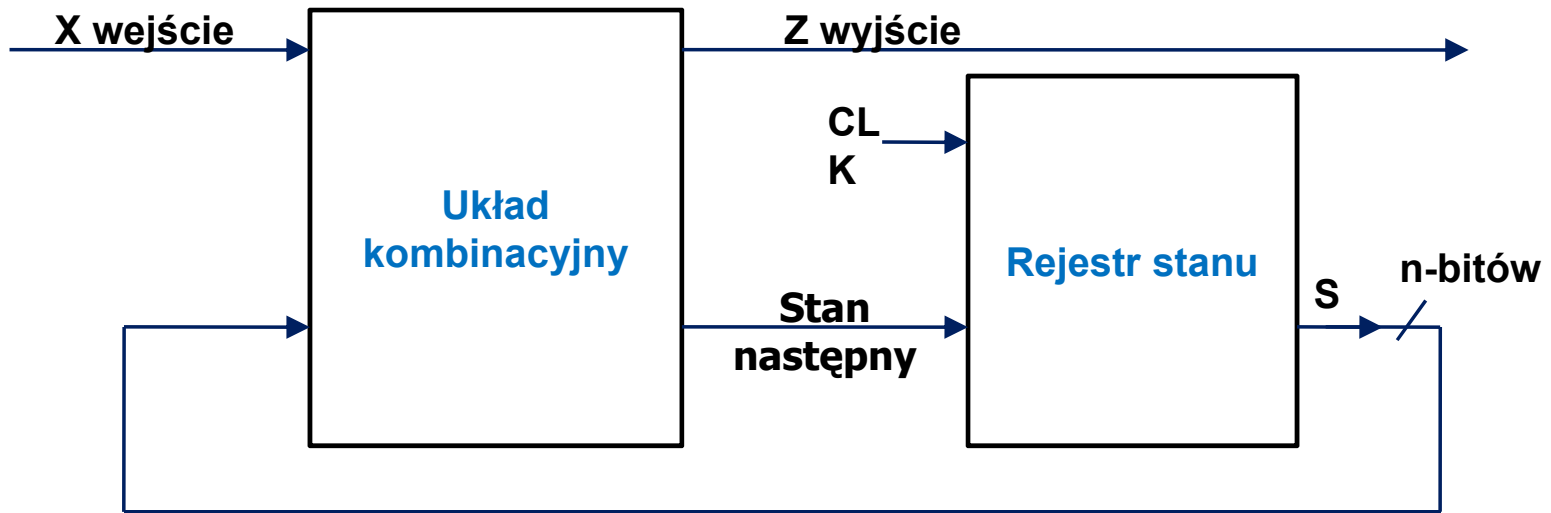

t_{cmax} – maksymalny czas propagacji przez układ kombinacyjny

t_{pmax} - maksymalny czas propagacji od zmiany CLK do zmiany S (rejestr stanu)

$$t_{pmax} = \max(t_{pHL}, t_{pLH})$$

$t_{pmax} + t_{cmax}$ – maksymalny czas propagacji od zmiany CLK do chwili gdy zmiany rejestru stanu pojawią się na wejściu przerzutników rejestru stanu

$$t_{cmax} + t_{pmax} \leq t_{clk} - t_{su}$$

Zależności czasowe

Warunek na czas przygotowania:

$$t_{clk} \geq t_{cmax} + t_{pmax} + t_{su}$$

Przykład:

Układ sekwencyjny składa się z dwupoziomowego układu kombinacyjnego i rejestru stanów. Czas propagacji przez bramkę wynosi: 15ns, a czas propgacji przez przerzutnik 15ns. Czas przygotowania przerzutnika wynosi 5ns. Z jaką największą częstotliwością może pracować poprawnie ten układ ?

$$t_{clk} \geq 2 \cdot 15 + 15 + 5 = 50 \text{ ns}$$


$$f_{clkmax} = (t_{clk})^{-1} = 20 \text{ MHz}$$

Warunek na czas trzymania:

$$t_{pmax} + t_{cmax} \geq t_h$$

Jest złamany gdy wejście informacyjne zmienia się za wcześnie **po** aktywnym zboczu zegara.

Zależności czasowe

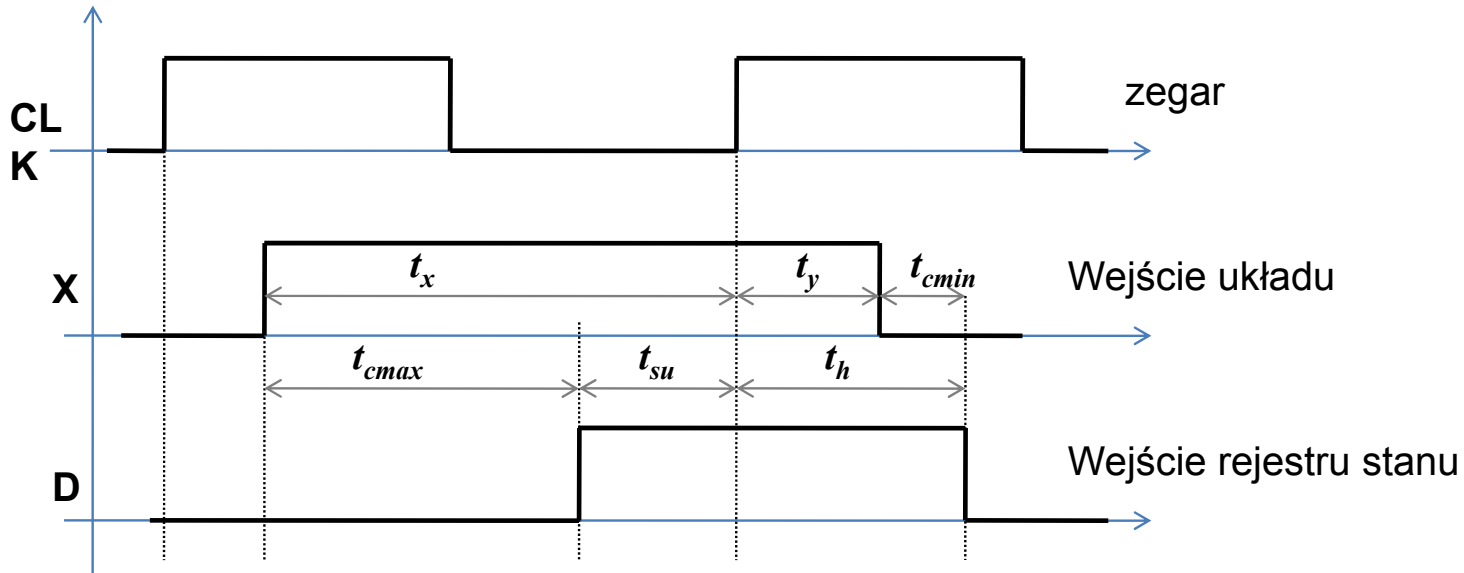

t_{cmax} – maksymalny czas propagacji przez układ kombinacyjny od wejścia X do wejścia D przerzutników rejestru stanu

t_{cmin} – minimalny czas propagacji przez układ kombinacyjny od wejścia X do wejścia D przerzutników rejestru stanu

Warunek na setup time: $t_x \geq t_{cmax} + t_{su}$


Zapewnić aby X zmieniło się odpowiednio wcześniej **przed** zboczem zegara

Warunek na hold time: $t_y \geq t_h - t_{cmin}$

Zapewnić aby X nie zmieniło się zbyt szybko **po** zboczu zegara

Układ synchroniczny

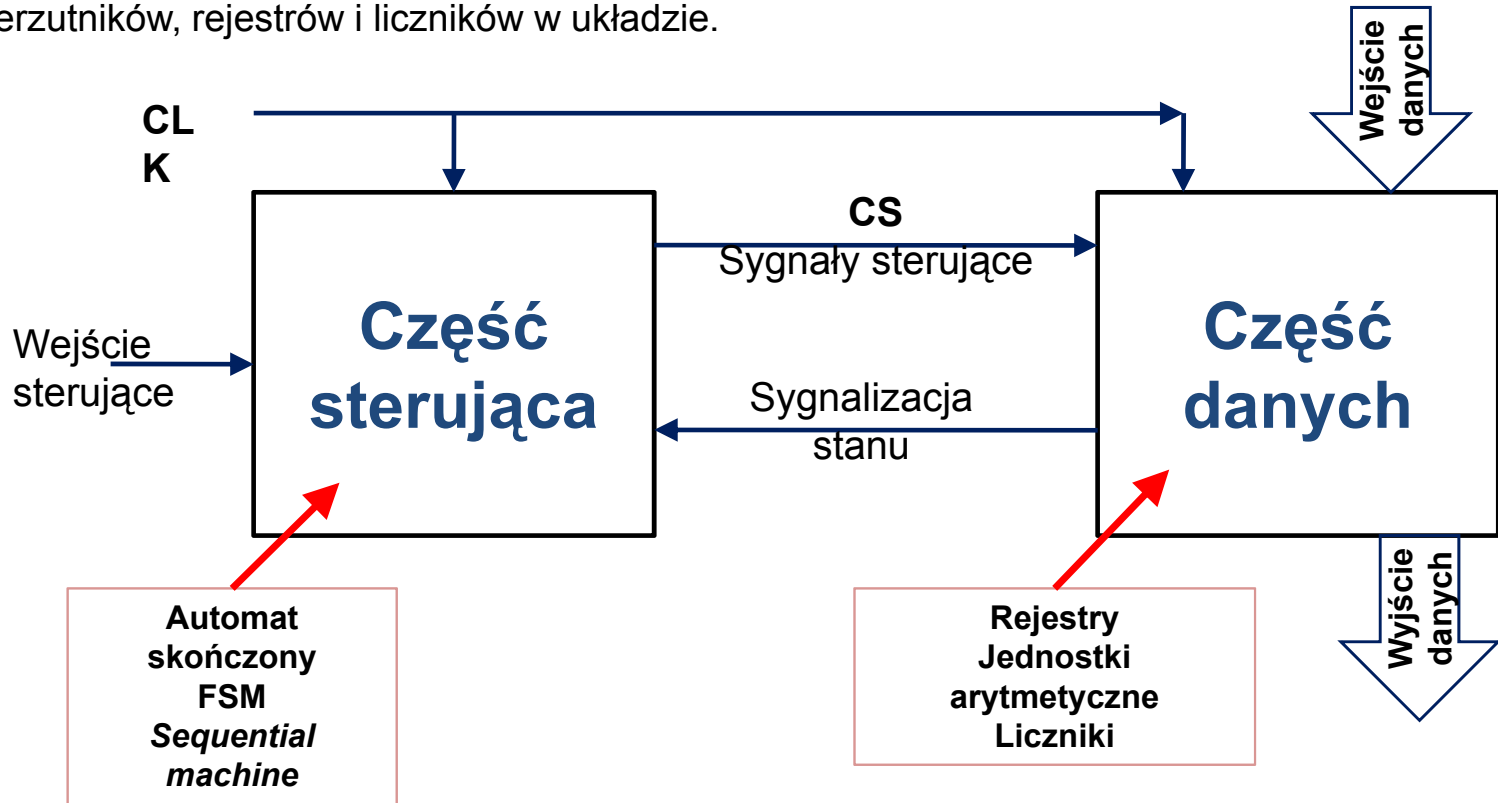Układ taki używa specjalnego sygnału zwanego zegarem **CLK** do synchronizacji pracy wszystkich przerzutników, rejestrów i liczników w układzie.



Dla poprawnej pracy układu synchronicznego należy zapewnić:

- Równoczesność zmian wszystkich przerzutników,
- Odpowiednią długość okresu CLK dla stabilizacji stanu wszystkich przerzutników przed następnym aktywnym zboczem zegara.

Układ synchroniczny

Sygnal sterujący – *Control Signal* – **CS** – np. Load i Shift dla rejestru przesuwanego.

Sygnalizacja stanu – *Condition Signals* – np. Overload z jednostki artmetycznej.

Zasady projektowania:

- ❑ Wszystkie wejścia zegarowe przerzutników (rejestrów, liczników i in.) są sterowane bezpośrednio z zegara systemowego CLK lub z zegara bramkowanego sygnałem sterującym CS.
- ❑ Wszystkie zmiany stanu odbywają się natychmiast po zboczu aktywnym CLK.
- ❑ Wszystkie stany przejściowe i zakłócenia wydarzają się pomiędzy zboczami zegara i nie mają wpływu na działanie układu.

Układ synchroniczny – asynchroniczny

Wady rozwiązania synchronicznego:

- Rozprowadzanie sygnału zegarowego tak aby docierał wszędzie w tej samej chwili.
- Maksymalna szybkość jest ograniczona przez najgorszy przypadek opóźnienia najdłuższej ścieżki sygnału.
- Konieczność synchronizacji wejść z zegarem.

Układy asynchroniczne:

- Brak zegara.
- Problemy z synchronizacją.
- Specjalne techniki eliminacji hazardów.